

دانشکده مهندسی کامپیوتر

بسمه تعالی طراحی مدارهای منطقی نیمسال اول ۱۴۰۰ تمرین (۲) مهلت تحویل ۱۴۰۰/۰۸/۰۴



دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نكات مهم:

- هنگام تحویل تمرینات، حتماً نام، نام خانوادگی و شماره دانشجویی خود را قید کنید.
- دانشجویان می توانند در حل تمرینات به صورت دونفره یا چندنفره با هم همفکری و بحث نمایند ولی هر شخص می بایست در نهایت جواب و استدلال خودش را به صورت انفرادی بنویسد و در صورت شباهت جوابهای دو یا چند نفر، تمامی افراد نمره را از دست خواهند داد!
 - تحویل تمرینات فقط به صورت الکترونیکی خواهد بود.
 - در نسخه الکترونیکی، صورت یا شماره سوالها نیز همراه پاسخها در فایل نوشته شود.
- برای تحویل نسخه الکترونیکی، تمرینات را قبل از موعد تحویل در سامانه مودل با فرمت pdf آپلود نمایید.
 - پاسخها و روال حل مسائل را به صورت دقیق و شفاف بیان کنید.
 - از خط خوردگی و نگارش ناخوانا بپرهیزید.
- اگر فکر می کنید سوالی چندین تفسیر دارد، با درنظر گرفتن فرضهای منطقی و بیان شفاف آنها در برگه، اقدام به حل آن نمایید.
 - واحدهای اعداد فراموش نشود!
- دانشجویان عزیز، تمرینات مشخص شده در «بخش اول: سؤالات اختیاری» برای تمرین بیشتر شما در منزل طراحی شده است و نیازی به تحویل جواب آنها نیست.
- برای حل تمرینهای اختیاری به کتاب راث که در سامانه courses به آدرس الله الله به الفتیاری به کتاب راث که در صورت بروز ابهام و سؤال در حل این https://courses.aut.ac.ir قرار دارد مراجعه کنید و در صورت بروز ابهام و سؤال در حل این تمرین ها، در زمان کلاس حل تمرین، به تدریسیار خود مراجعه نمایید.
 - بخش اول: سوالات اختيارى
 - مسائل شماره 22-5 ، 34-5، 26-7 و 7-29 از کتاب راث



دانشکدہ مهندسی کامپیوتر

بسمه تعالی طراحی مدارهای منطقی نیمسال اول ۱۴۰۰ تمرین (۲)

ىمرين / ۱) مهلت تحويل ۱۴۰۰/۰۸/۰۴



دانشگاه صنعتی امیرکبیر

■ بخش دوم: سوالات اصلى

1. اگر $y \oplus x \oplus y$ بازنویسی کنید، $f = x \oplus y$ بازنویسی کنید، $f = x \oplus y$ بازنویسی کنید. (20 نمره)

- a. $(x \oplus y) \oplus z = x \oplus (y \oplus z)$
- b. $x + y = x \oplus y \oplus xy$

2. طبق قضیهی شانون، هر تابع دلخواه F را میتوان برحسب یک یا چند متغیر به فرمهای زیر بسط داد.

- a. $F(x_1, x_2, ..., x_n) = x_1 \cdot F(1, x_2, ..., x_n) + \overline{x_1} \cdot F(0, x_2, ..., x_n)$
- b. $F(x_1, x_2, ..., x_n) = [x_1 + F(0, x_2, ..., x_n)] \cdot [\overline{x_1} + F(1, x_2, ..., x_n)]$

را برحسب متغیر 2 به هر دو فرم شانون بسط دهید. (20 نمره) تابع $f(x,y,z)=x\overline{y}+\overline{x}z+y\overline{z}$ تابع

قرض کنید که در یک مسابقه هفت نفر داور وجود دارند که هر کدام از آنها روی یک صندلی (به ترتیب نامگذاری شده در زیر) می نشیند و برای امتیازدهی از دکمه مربوط به خود استفاده می کند. در صورت نظر مثبت داور، یک 1 منطقی و در صورت نظر منفی داور، یک 0 منطقی توسط دکمه مربوطه تولید می شود. فرض کنید هر شرکت کننده برای برنده شدن به پنج رای مثبت از داورهایی که مجاور یکدیگر نشسته اند یا شش رای مثبت از داورهایی که لزوماً کنار هم نیستند نیاز دارد. رابطه جبری تابعی را بنویسید که رای داوران را به عنوان ورودی دریافت کرده، و با تولید خروجی 0 برنده نشدن و با تولید خروجی 1 برنده شدن یک شرکت کننده را نمایش می دهد. در این سوال هیچ نوع ساده سازی انجام ندهد. (25 نم ه)

A B C D E F G

4. تابع جبری زیر را در نظر بگیرید. (20 نمره)

 $f(A, B, C, D) = \sum m(0,1,2,7,8,9,10,15)$

الف) این تابع را بصورت جمع مینترمها بنویسید.

ب) با توجه به اندیس مینترمهای موجود، این تابع را بصورت ضرب ماکسترمها بنویسید.



دانشکده مهندسی کامپیوتر

بسمه تعالی طراحی مدارهای منطقی نیمسال اول ۱۴۰۰ تمرین (۲) مهلت تحویل ۱۴۰۰/۰۸/۰۴



دانشگاه صنعتی امیرکبیر

.

- 5. فرم کانونی POS عبارت جبری زیر را بدست آورید. (10 نمره) f(A,B,C) = (C+A')(B+C')(A+B+C)(A'+B')
- 6. فرم کانونی SOP عبارت جبری زیر را بدست آورید. (10 نمره) f(A,B,C) = AC' + BC' + ABC
- 7. تابع زیر را بصورت دوسطحی پیادهسازی کنید.(10) نمره $f(a,b,c,d)=\sum m(3,7,11,12,13,15)$
- 8. مداری را در نظر بگیرید که دارای چهار ورودی و یک خروجی باشد. سه متغیر ورودی یک عدد باینری را نشان میدهند و متغیر چهارم آن سیگنال کنترل است، اگر کنترل صفر باشد، خروجی باید یک باشد. اگر کنترل یک باشد درصورتی که عدد باینری بزرگتر یا برابر با 4 باشد خروجی یک میشود. (20 نمره)
 - الف) جدول ارزشهای این مدار را بکشید و تابع خروجی را بدست آورید. ب) با استفاده از گیتهای دلخواه مدار را رسم کنید.
 - بخش سوم: سوالات امتيازي
- 9. مدار زیر را که با NAND ساخته شده در نظر بگیرید. (30 نمره) الف) این مدار را به مداری چهارسطحی تبدیل کنید که فقط گیتهایOR ، AND و NOT در آن باشد و حداقل تعداد NOT در آن به کار رفته باشد.

 ب) تابع f را به فرم SOP بنویسید




دانشکده مهندسی کامپیوتر

بسمه تعالی طراحی مدارهای منطقی نیمسال اول ۱۴۰۰ تمرین (۲) مهلت تحویل ۱۴۰۰/۰۸/۰۴



دانشگاه صنعتی امیرکبیر

.

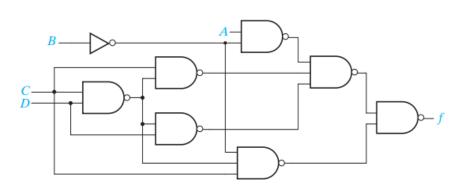

NAND یادهسازی کنید. (راهنمایی: از تبدیل گیت NOR پیادهسازی کنید. (راهنمایی: از تبدیل گیت NAND با NAND تابع \bar{f} در سوال 9 را تنها با استفاده کنید). (20 نمره)

11.توابع F1 و F2 را در نظر بگیرید. (20 نمره)

 $F_1 = \Pi M(0,4,5,6)$, $F_2 = \Pi M(0,4,7)$

الف) تابع F1+F2 را بصورت ضرب ماكسترمها بدست آوريد.

ب) یک قانون کلی برای بدست آوردن F1+F2 به ازای هر دو تابع دلخواه که بصورت ماکسترمی نشان داده شدهاند بدست آورید.

موفق باشيد